

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Silck Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

## Regulator Kotta E.O.




Każdy kocioł, celem powiększenia swojej sprawności, wyposażony jest w regulator. Przedstawione w artykule urządzenie jest prostym regulatorem kotła, który kontroluje dopływ powietrza do paleniska oraz włączenie/wyłączenie pompy wody.

Funkcjonalnie sterownik jest zastępczą wersją bardzo popularnego w Polsce regulatora firmy Kotnel typ Sscomn ip 20, mającego regulacje przedmuchu, temperatury oraz kontroli pompy, i może być używany zamiennie. Schemat modułu panelu przedstawiony jest na **rysunku 1**. Moduł bazuje na procesorze MSP430F1232 (U2). Jest to 16-bitowy

procesor typu RISC z rodziny procesorów o ultraniskim poborze prądu, programowany przez złącze JTAG. R24 zapewnia możliwość korzystania z portów JTAG i ze zwykłych portów I/O. Procesor nie zawiera wewnętrznej pamięci EEPROM, stąd obecność EEPROM 24LC01 (U3).

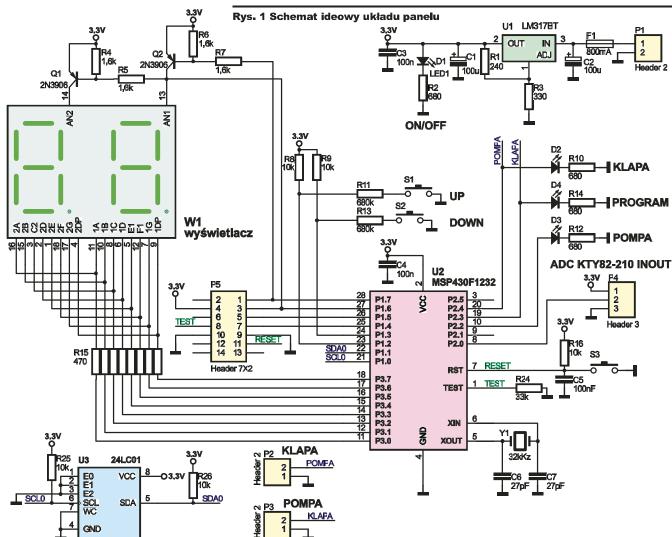Urządzenie steruje klapą powietrza, która jest podnoszona przez przyciąganie elektromagnesu znajdującego się nad nią oraz załącza pompę wody. Stan włączenia klapy powietrza sygnalizowany jest przez diodę D2. Włączenie pompy wody sygnalizuje D3, natomiast włączenie opcji programowania sygnalizuje D4.







Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

## elektronik.com.pl

ystrybutor elementów elektronicznych Oferta czynnych i biernych elementów elektronicznych renomowanych producentów tel.: 058 629-324-69, fax: 058 629-32-00 email: info@mselektronic.com pl

## omienie

nd Expanded Features

zasilany jest ze wspólnego napięcia 3,3V. Złącza P3, P7, P8 należy połączyć z modułem panelu, natomiast P2, P6 połączone są z układem sterującym. Złącza P1, P4, P5 zastosowane są w celu umocowania modułu podstawki do modułu panelu.

Moduł sterownika (**rysunek 3**) pełni funkcję wykonawczą. Zasilany jest przez zewnętrzny transformator napięcia 16Vac. Sterowanie pompą 230VAC zrealizowane jest poprzez triak (Q5) BT139. Do złącza P7 należy doprowadzić napięcie 230VAC. Sterowanie klapą realizowane jest przez zmianę polaryzacji zasilania cewki, co zapewniają przekaźniki P1, P2. Rezystory R1, R3, R4, R6 nie są montowane w układzie. Gdy chcemy wymusić, aby klapa wlotu powietrza opadła, należy wysterować cewkę w polaryzację pierwszą. Zmiana polaryzacji cewki spowoduje podniesienie klapy.


Program na procesor MSP430F1232 został napisany w środowisku IAR.

nontażowe pokazane są na 4–6. Pierwszym etapem

jest zmontowanie układu elektroniki panelu. Montaż zaczynamy od wlutowania stabilizatora LM317 oraz elementów zewnętrznych wymaganych do jego prawidłowej pracy. Zabieg ten jest niezmiernie ważny, gdyż w przypadku popełnionego błędu z układem zasilania możemy doprowadzić do uszkodzenia elementów. Napięcie na wyjściu stabilizatora nie może przekraczać 3,6V, dobrane wartości rezystorów R1, R3 zapewniają napięcie około 3V.


W celu zaprogramowania procesora wykonawczego konieczne jest posiadanie programatora MSP430. Ja do tego celu korzystałem z programatora USB firmy Texas Instruments MSP-FET430UIF. Opis zainstalowania oraz konfiguracji programatora dostępny jest w dokumencie http://www.ti.com/lit/pdf/slau138.

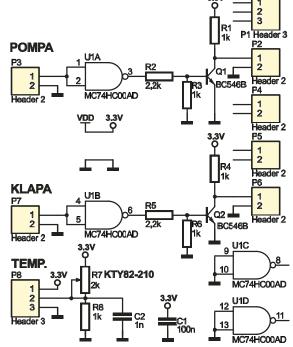Następnym etapem jest uruchomienie środowiska programistycznego. Ja osobiście korzystałem z IAR (http://iar.com),



Rys. 2 Schemat ideowy układu podstawki

Rys. 4 Schemat montażowy panelu

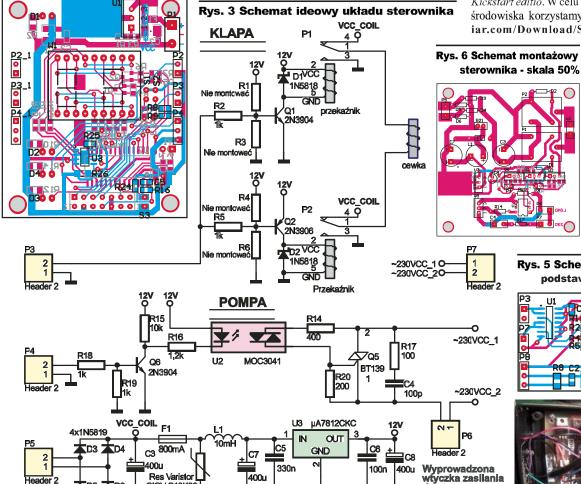


które dostępne jest w ewaluacyjnej wersji z ograniczaniem do 4k kodu wynikowego *LAR Kickstart editio*. W celu pobrania najnowszego środowiska korzystamy z linku http://supp.iar.com/Download/SW/?item=EW430-

KS4, gdzie po rejestracji otrzymujemy numer seryjny oraz klucz wymagany przy instalacji.

Po przeprowadzonej instalacji należy skonfigurować nasz programator do pracy ze środowiskiem. W następnej kolejności ładujemy plik projektu File>>Open Workspace, co spo-

Rys. 5 Schemat montażowy podstawki

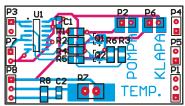



SIOV-S10K20


do pompy

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

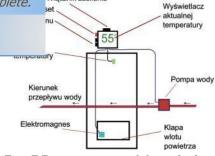Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features







Włącznik zasilania

Rys. 7 Proponowane umiejscowienie regulatora

woduje pojawienie się drzewa struktury projektu w oknie Workspace(po lewej). Klikamy Project>>Options, a następnie w pierwszej zakładce General wybieramy nasz dedykowany procesor MSP430F1232. Project>>Make skompiluje nam program do pliku wynikowego. Następnie Project>>Debug spowoduje załadowanie programu do procesora, klawiszem F5 włączamy program. W tej chwili procesor jest już zaprogramowany i gotowy do działania.

## Obsługa

Jeżeli posiadamy już gotowe, zmontowane

urządzenie, czas sprawdzić je w prawdziwych warunkach. Montujemy nasz regulator we właściwym miejscu tak, aby

w łatwy sposób można odczytać temperaturę oraz zmienić nastaw regulacji. Proponowane u stawienie przedstawione jest na rysunku 7. Włączamy nasze urządze-

nie i na wyświetlaczu pojawi się aktualna temperatura pieca. Zakres wyświetlanej temperatury zmienia się z krokiem co 5°C. Czerwony przycisk służy do resetu procesora, zazwyczaj nie będziemy z niego korzystać. Weiskając oraz trzymając przez ok. 2s oba przyciski UP, DOWN, wchodzimy w tryb wprowadzenia temperatury regulacji, przyciskiem UP zwiększamy kolejno te temperature: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Akceptacja odbywa się przez przyciśnięcie klawisza DOWN.

Teraz regulator powinien reagować na zwiększenie temperatury powyżej nastawionej temperatury regulacji.

Dla przykładu, gdy nastawiona przez użytkownika temperatury regu-

Wykaz elementów	
Układ panelu	C21nF
R1240 <b>Ω</b>	Q1,Q2 BC546B
R2,R10,R12, R14 $680\Omega$	U1 MC74HC00AD
R3330 $\Omega$	Układ sterownika
R4-R7 1,6k <b>Ω</b>	R2,R5,R18,R19 $\dots$ 1k $\Omega$
R8,R9,R16, R25,R26 10kΩ	R14 400 <b>Ω</b>
R11,R13 680kΩ	R15 10k $\Omega$
R15,R17-R22470 $\Omega$	R16 1,2k <b>Ω</b>
R2433k <b>Ω</b>	R17 100 <b>Ω</b>
C1,C2 100μF	R20 200 $\Omega$
C3-C5 100nF	C3,C7,C8 400µF
C6,C7 27pF	C4100pF
D1-D4LED1	C5330nF
Q1,Q2 2N3906	C6100nF
U1LM317BT	D1,D2 1N5818
U2MSP430F1232	D3-D61N5819
U3 24LC01	Q1,Q6 2N3904
W1wyświetlacz	Q2 2N3906
F1 800mA	Q5BT139
S1,S2uswitch	U2M0C3041
Y1	U3μΑ7812CKC
Układ podstawki	Varistor SIOV-S10K20
R1,R3,R4, R6,R8 $\dots$ 1k $\Omega$	F1 800mA
R2,R5 2,2kΩ	L1 10mH
R7 $2$ k $\Omega$	P1,P2 przekaźnik

cewka



C1.....100nF

UNIWERSALNY ZESTAW WARSZTATOWY LAB1

3 W 1

- Multimetr cytroxxy
- Zasilaez uniwersalny 3 12 VDG
- Starcia lutownieza 43W

Gena: 461.60 z

www.sklep.avt.pl tel. 022 257 84 50 lacji wynosi 50°C, to jeżeli temperatura kotła jest mniejsza od 50°C, wtedy klapa wlotu powietrza jest otwarta. Gdy temperatura wzrośnie powyżej 50°C, klapa opada.

W programie na stałe wpisana jest wartość 35°C, po której następuje załączenie pompy wody. Zdecydowałem się na to, ponieważ nigdy nie potrzebowałem zmiany temperatury załączania pompy. Nie jest wskazane włączanie pompy w niskiej temperaturze, gdyż grzejniki mogą wtedy chłodzić, a nie grzać. W kotle wprowadzono również na stałe funkcję wygaszania, która polega na wyłączeniu klapy dopływu powietrza poniżej temperatury 25°C. W sytuacji, gdy materiał palny się kończy, jednocześnie maleje temperatura, celem regulatora jest zamknięcie dopływu powietrza, by doprowadzić do powolnego spalania.

Mariusz Piotr Lasota murphy5@o2.pl